

Wir bauen einen Stromkreis!

Das brauchst du:

- Batterie mit 4,5 Volt
- 2 Kabel mit Krokodilklemme
- Glühlampe

Achtung!

Gib Acht auf deine Batterie!
Es ist verboten ein Kabel mit
beiden Enden an die Batterie
zu klemmen. Dann geht sie
kaputt!



1. Klemme die Krokodilklemme des ersten Kabels an den Minuspol.

Das andere Ende muss zur Glühlampe führen.

2. Klemme nun eine Krokodilklemme des zweiten Kabels an den Pluspol. Das andere Ende klemmst du wieder an die Glühlampe.

