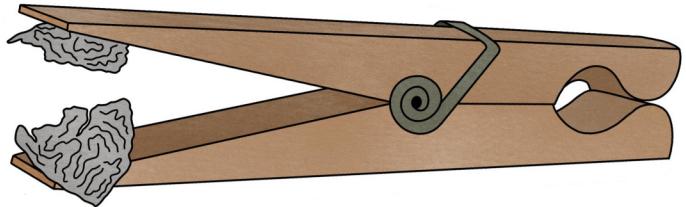


# Wir bauen einen Schalter!

Das brauchst du:


- Wäscheklammer
- Alufolie
- Kleber
- 3 Kabel

1. Bestreiche zwei kleine Stücke Alufolie mit Kleber.



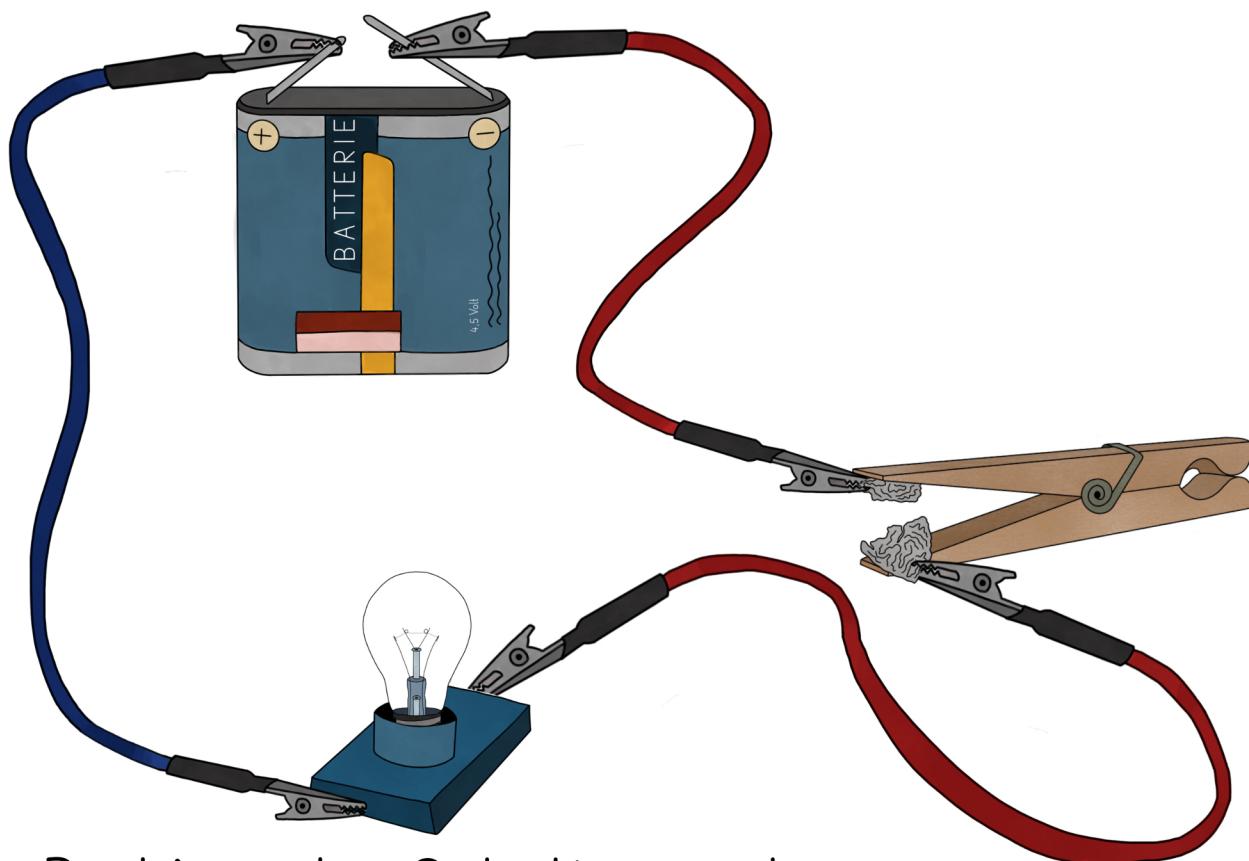2. Klebe nun die Alufolie oben und unten auf die Klemmen der Wäscheklammer.

So baust du den Schalter in den Stromkreis ein:



Probiere den Schalter aus!  
Drücke die Wäscheklammer hinten zusammen.