

Der Stromkreis

Wann leuchtet die Glühlampe?

Male die Lampe an, wenn der Stromkreis geschlossen ist.

